

Licht schalten - Treppenhaus mit Treppenlicht-Automat

Die **einzelnen Taststellen** werden mit den Zentralsendern mit Schalteingang SE 01-201 aufgebaut. Auf der **Empfängerseite** werden die Empfänger EM 02-100 eingesetzt. In der **“Zentralstelle”** empfängt ein EM 02-300 den Tastimpuls und steuert damit das Nachlauf-Relais. Der nachfolgende Zentralsender SE 01-201 sendet den EIN Befehl und, nach der voreingestellten Zeit des Automaten, den AUS Befehl für die Treppenhaus-Empfänger. In dieser “Zentralstelle” erfolgt auch die Umsetzung von z.B. der Adresse 1 auf die Adresse 2. Empfänger mit Rückmeldung im Treppenhaus werden nicht benötigt, da immer mit eindeutig zentralen Befehlen gearbeitet wird.

Selbstverständlich kann die Anordnung auch mit dem **PC/Bus Interface** (Beispiel “PC & Logik, G1”), dabei noch eleganter und ohne die Teile aus der “Zentralstelle” aufgebaut werden.

